Da Tabella della Verità a Funzione

	Variabili ingresso			uscita	
n°	Α	В	C	Y	
1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	
3	0	1	0	0	
4	0	1	1	1	$\overline{A}BC$
5	1	0	0	0	
6	1	0	1	1	$A\overline{B}C$
7	1	1	0	1	← AB¯C
8	1	1	1	1	ABC

- 1. Prendo in considerazione solo le righe con uscita alta
- 2. Per ogni riga individuata, vedo a quale combinazione degli ingressi corrisponde

Per ogni riga individuata:

- 3. Se la variabile in ingresso **vale 1** la prendo così come è
- 4. Se la variabile in ingresso **vale 0** la prendo "negata"

In questo caso la funzione sarà:

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$