
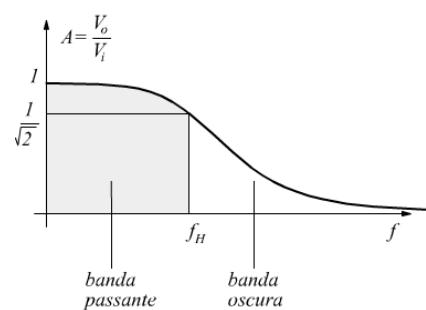
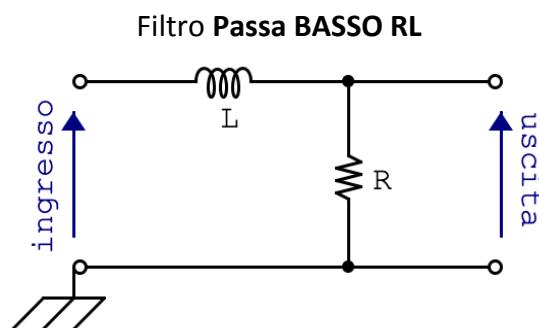
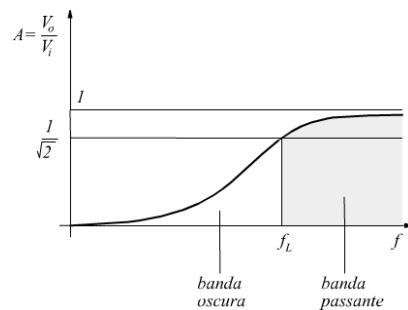


Filtro passivo LR

Per ricavare la frequenza di taglio del filtro RL:

$$F_t = \frac{R}{2\pi L}$$

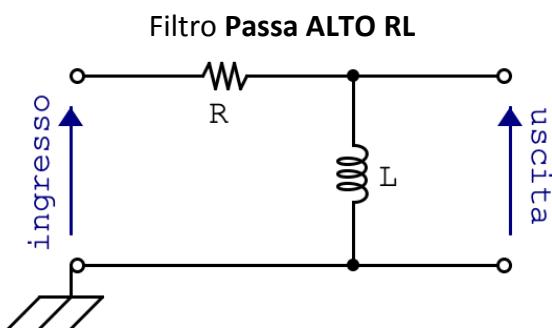

Filtro passivo RC

Per ricavare la frequenza di taglio del filtro RC:

$$F_t = \frac{1}{2\pi RC}$$

