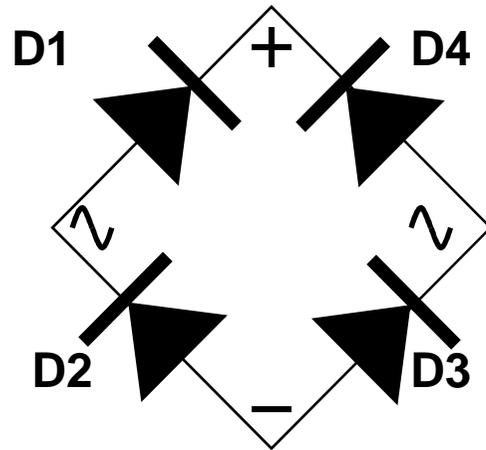


# VERIFICA FUNZIONAMENTO RADDRIZZATORE A PONTE



## Verifica diodi 1 e 4

Puntale ROSSO sul + del ponte

Puntale NERO su  $\sim(1)$  ;  $\sim(2)$

} Non conduce

### INVERTO I PUNTALI

Puntale NERO sul + del ponte

Puntale ROSSO su  $\sim(1)$  ;  $\sim(2)$

} In conduzione

## Verifica diodi 2 e 3

Puntale ROSSO sul - del ponte

Puntale NERO su  $\sim(1)$  ;  $\sim(2)$

} In conduzione

### INVERTO I PUNTALI

Puntale NERO sul - del ponte

Puntale ROSSO su  $\sim(1)$  ;  $\sim(2)$

} Non conduce